
Квадратичный детектор.

Как мы уже говорили, в этом случае ВАХ диода аппроксимируется полиномом второй степени и, следовательно, для определения спектра тока через диод используется метод "кратных дуг". На вход детектора подаем амплитудномодулированный сигнал, т.е. выражение для АМ сигнала надо подставить в полином:

$$\begin{split} &i = aU^2 = \int U_{\text{BX}}(t) = U_{\text{aM}}(t) = U_{\text{m}}(1 + M_a \cos(\Omega t) \cos(\omega_0 t) / = \\ &= aU^2_{\text{m}}(1 + M_a \cos(\Omega t))^2 \cos^2(\omega_0 t) = aU^2_{\text{m}}(1 + 2M_a \cos(\Omega t) + \\ &\frac{M_a^2}{2} + \frac{M_a^2}{2} \cos(2\Omega t))(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\omega_0 t)) = \\ &= \frac{aU_m^2}{2}(1 + \frac{M_a^2}{2}) + aU_m^2 M_a \cos(\Omega t) + \frac{aU_m^2 M_a^2 \cos(2\Omega t)}{4} + \\ &+ \frac{aU_m^2}{2}(1 + \frac{M_a^2}{2})\cos(2\omega_0 t) + \frac{aU_m^2 M_a}{2}(\cos((2\omega_0 - \Omega)t) + \cos((2\omega_0 + \Omega)t)) + \\ &\frac{aU_m^2 M_a^2}{8}(\cos((2\omega_0 - 2\Omega)t) + \cos((2\omega_0 + 2\Omega)t)) \end{split}$$

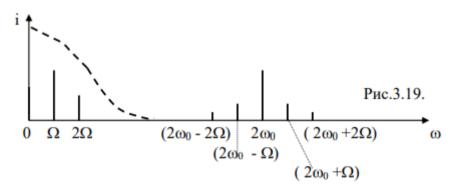В соответствии с полученным выражением построим спектр тока через диод



ФНЧ выделяет низкочастотные составляющие тока, т.к. его АЧХ, показанная пунктиром на рисунке 3.19 имеет вид:

$$K(\omega) = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Следовательно, ФНЧ выделяет:

- постоянную составляющую с частотой равной 0,
- полезную составляющую с частотой модулирующего колебания Ω ,то есть: $I\Omega$ = aUm^2 Ma ,
- вторую гармонику полезного сигнала с частотой 2 Ω , $I_{2*\Omega} = \frac{aU_m^2 M_a^2}{4}$, которая